

Examen électronique 1 EIDD Univ Paris Diderot
Corrigé (Variante D) 2019-1-15


$$1. A = ab + \overline{(b+a)} \cdot \overline{c} = ab + \underbrace{\overline{(1+a)}}_{=1} b \overline{c}$$

$$= ab + \overline{b} + c$$

$$= a + \overline{b} + c$$

2. Un L logique à la sortie de la porte A correspond à une tension d'en plus $V_{OL}^A \leq 0.4V$, et sera donc dans l'intervalle $[V_{OL}^A, V_{IL\max}^B] = [0V, 0.7V]$ que la porte B accepte pour un L.
 Un H logique à la sortie de la porte A peut en revanche correspondre à une tension trop basse pour être correctement interprétée par la porte B : $V_{OH\min}^A = 3V < V_{IH\min}^B = 3.5V$. Si la porte logique produit par exemple 3.1 V en sortie pour un H (correct selon les spécificat° de A), alors B verra un état indéfini (car $3.1V < V_{IH\min}^B$)

 3. $S_2 = S_1 + E = \bar{E} + E = 1$
 $S = \bar{S}_2 = 0$
 La sortie est toujours L (pour des portes idéales).



Un changement d'état à l'entrée E atteint les deux entrées de la porte OR avec un décalage dû au premier inverseur. Dans l'intervalle

$6\theta < t < 9\theta$ les deux entrées se retrouvent temporairement à 0, ce qui fait basculer la sortie de la porte OR et la sortie S un temps de propagation plus tard.

5. L'analyse en q3 ne décrit que l'état stationnaire, les temps de propagat^o sont supposés nuls.


À la q4 la sortie prend transitoirement la valeur 1 à cause de temps de propagation finis.

6. La sortie S devient 1 — pendant une durée qui correspond au délai de propagation à travers le premier inverseur — 5θ après un front $1 \rightarrow 0$ sur l'entrée E. Le circuit peut donc être employé comme détecteur de fronts descendants.

7 a)

| a | b | r | R | Σ |
|---|---|---|----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 0 | 0 | 1 | 01 | |
| 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 01 | |
| 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 01 | |

 8. Le circuit comporte une boucle (formée par les deux portes en bas à droite et la connexion S).
9. En coupant la connexion S virtuellement on peut transformer le circuit en circuit combinatoire pour les besoins de l'analyse :



Il n'y a plus de boucle après cette coupure, une variable interne suffit donc à coder la mémoire du circuit.


10. Tableau de Karnaugh pour $S = E_1E_2 + S \cdot (E_1 + E_2)$:

| | | $E_1 E_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--|--|-----------|----|----|----|----|
| | | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

11. Un état est stable si la fonction d'excitation produit la valeur actuelle de la variable interne correspondante, donc si $S(E_1, E_2, s) = s$. C'est six fois le cas dans le tableau de Karnaugh de la q.10 :

| s | $E_1 E_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 | |
|-----|-----------|----------------|----------------|----|----------------|----------------------------------|
| s | 0 | 0 ₁ | 0 ₂ | 1 | 0 ₃ | |
| | 1 | 0 ₄ | 1 ₅ | 1 | 1 ₆ | |
| | | | | | | (cases encerclées et numérotées) |

12. $E_1 E_2 / SF =$

 

13. La valeur de la sortie $F = E_1 \bar{E}_2 + \bar{S} \cdot (E_1 + E_2)$ figure sur le graphe de fluence à la q.12.
Il n'y a qu'un seul état stable pour $(E_1, E_2) = (00)$, le point de départ de la séquence est donc bien défini.

La séquence décrit de manière univoque un chemin dans le graphe de fluence, parcourant les états :

$$\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{3} \rightarrow \textcircled{3} \rightarrow \textcircled{5} \rightarrow \textcircled{6} \rightarrow \textcircled{5} \rightarrow \textcircled{4} \rightarrow \textcircled{5}$$

$$E_1, E_2 : 00 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 11$$

$$F : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

La dernière ligne ci-dessus indique la valeur de F dans chaque état, y compris les trois derniers de la séquence : $(abc) = (101)$.

On voit que pour $(E_1, E_2) = (10)$ la sortie F peut valoir soit $F=1$ (état $\textcircled{3}$), soit $F=0$ (état $\textcircled{6}$) ;
 F ne peut donc pas être une fonction combinatoire des entrées externes (E_1, E_2) uniquement ;
 F doit aussi dépendre d'un état interne, le circuit est donc séquentiel.